

Figure 3 – Diagrammes de Bode du passe-bas d'ordre 1.

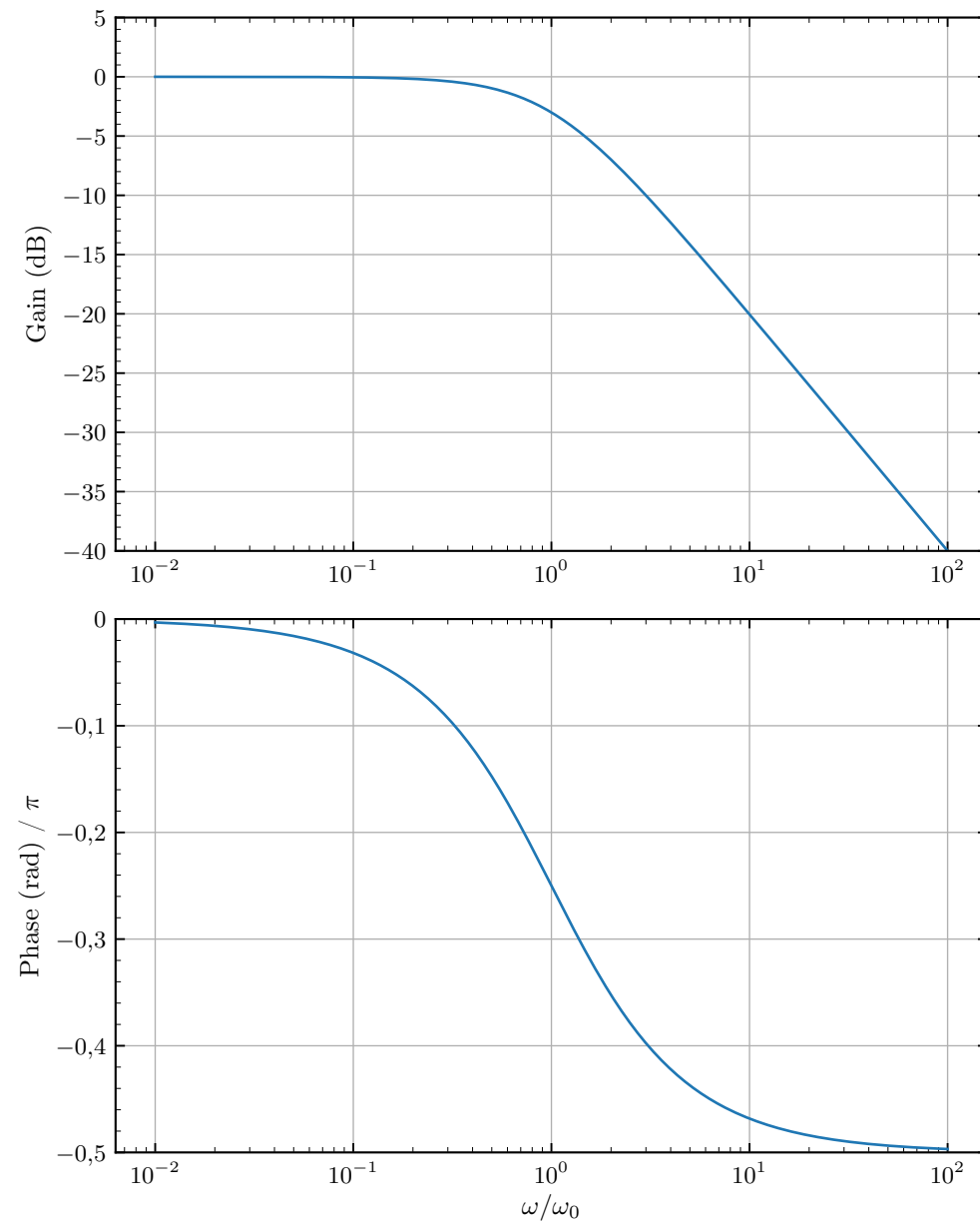


Figure 3 – Diagrammes de Bode du passe-bas d'ordre 1.

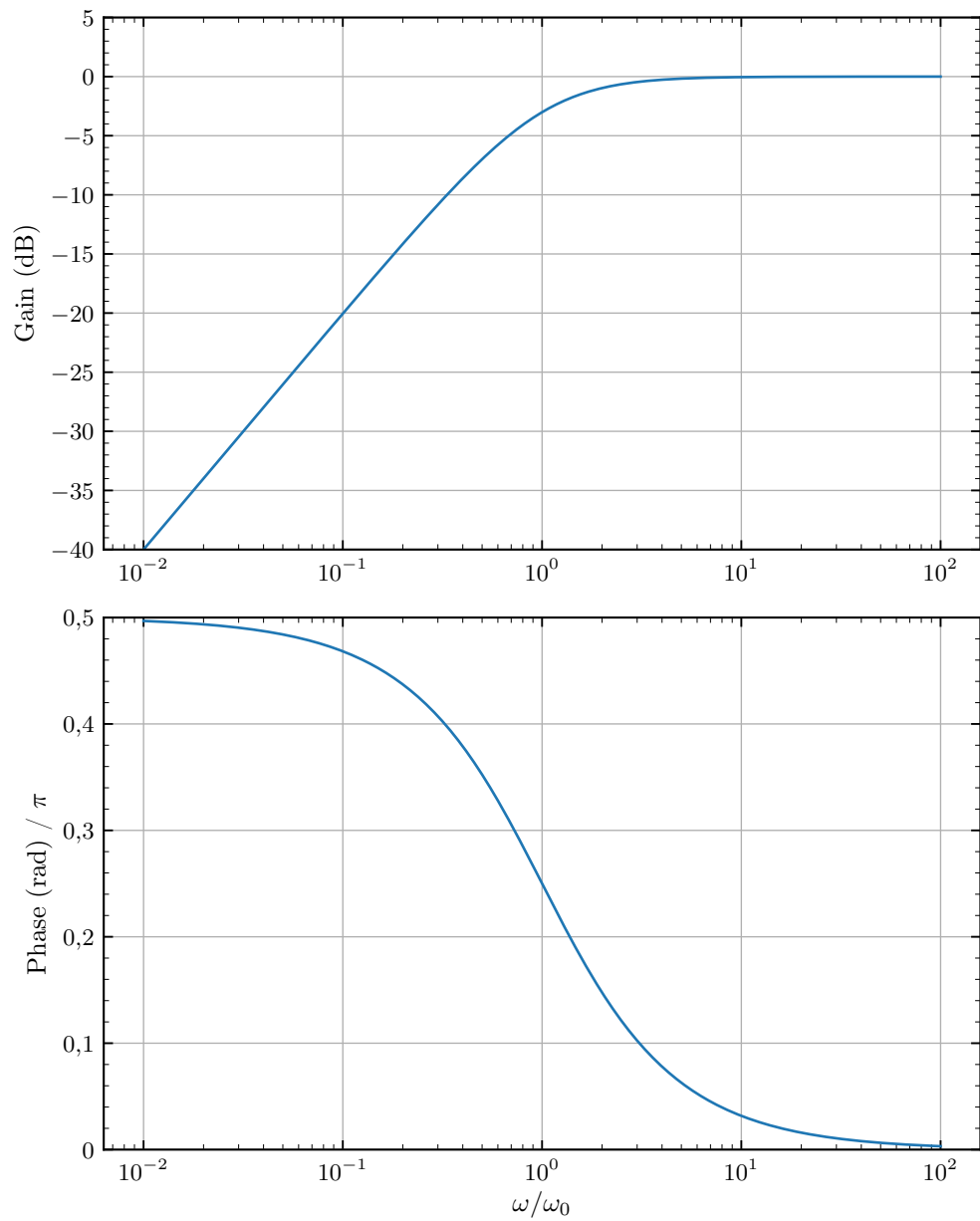


Figure 5 – Diagrammes de Bode du passe-haut d'ordre 1.

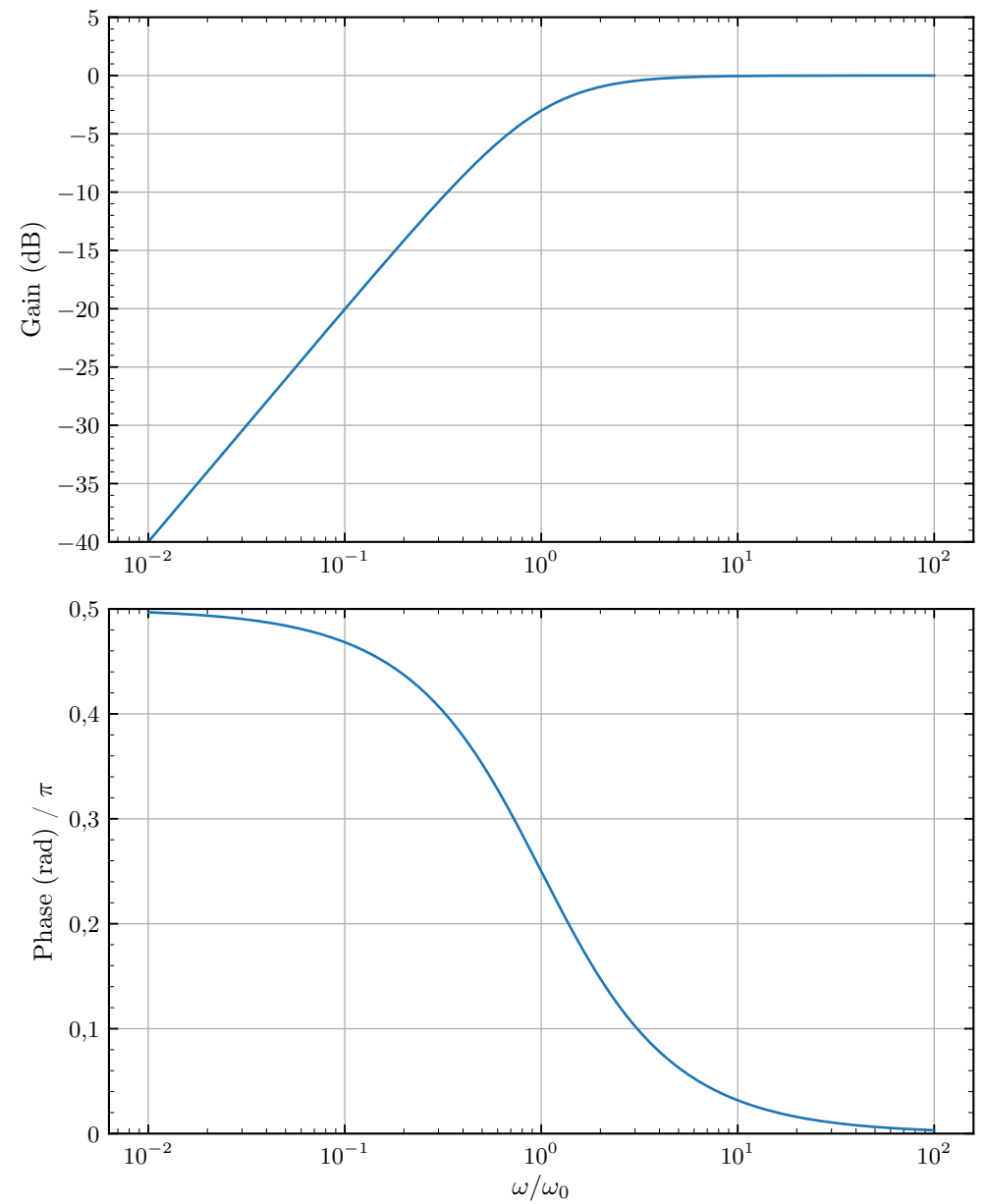


Figure 5 – Diagrammes de Bode du passe-haut d'ordre 1.

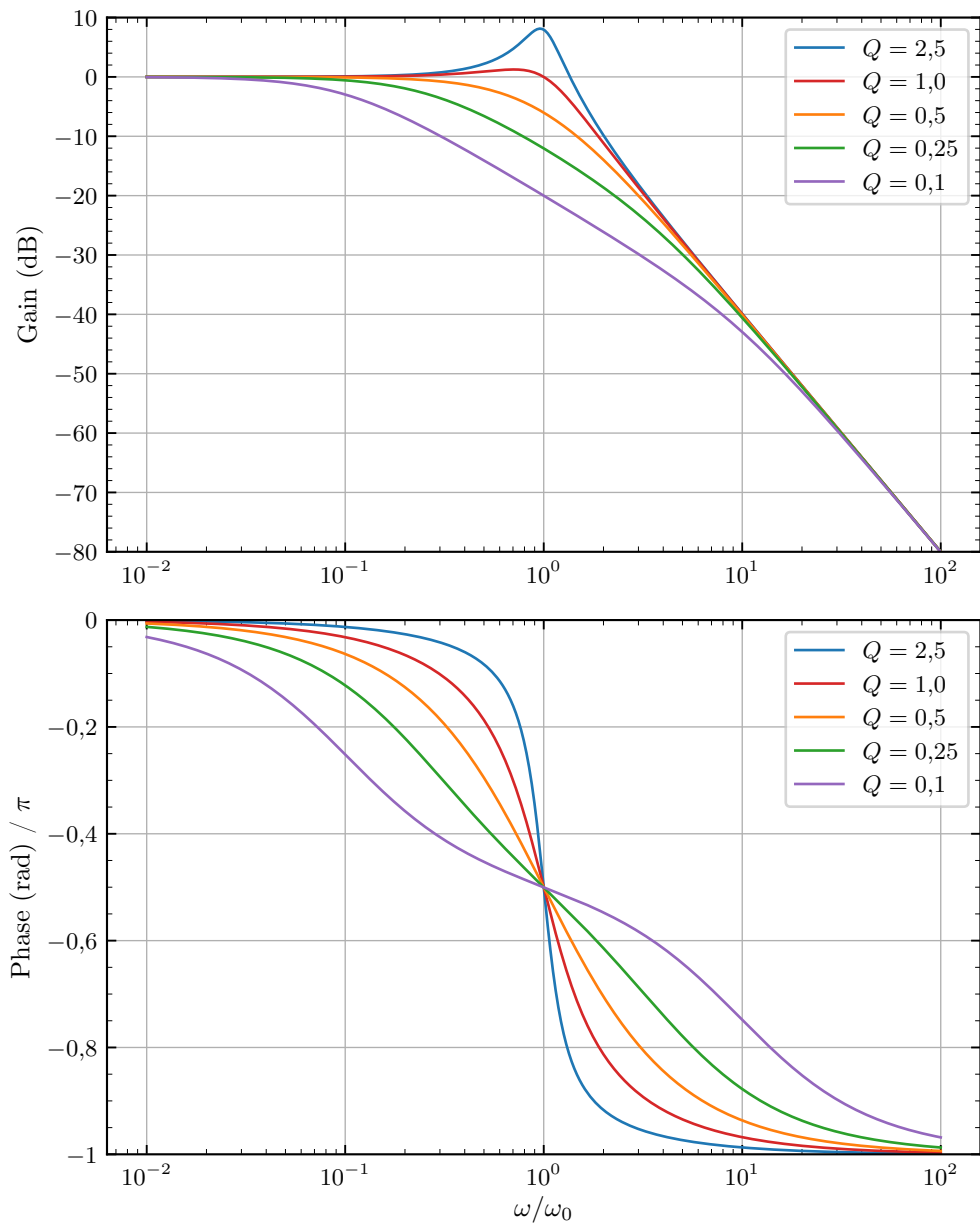


Figure 7 – Diagrammes de Bode du passe-bas d'ordre 2.

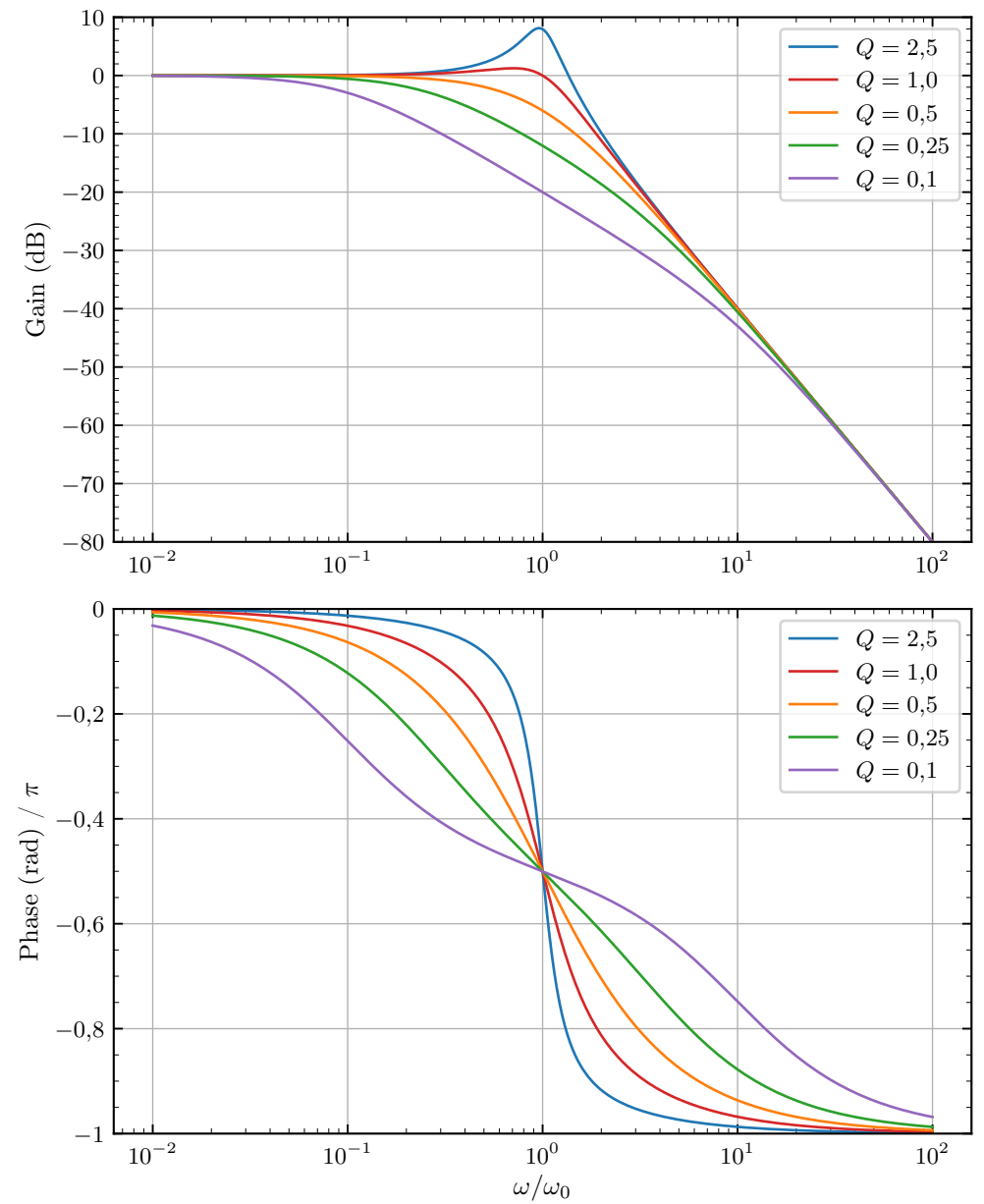


Figure 7 – Diagrammes de Bode du passe-bas d'ordre 2.

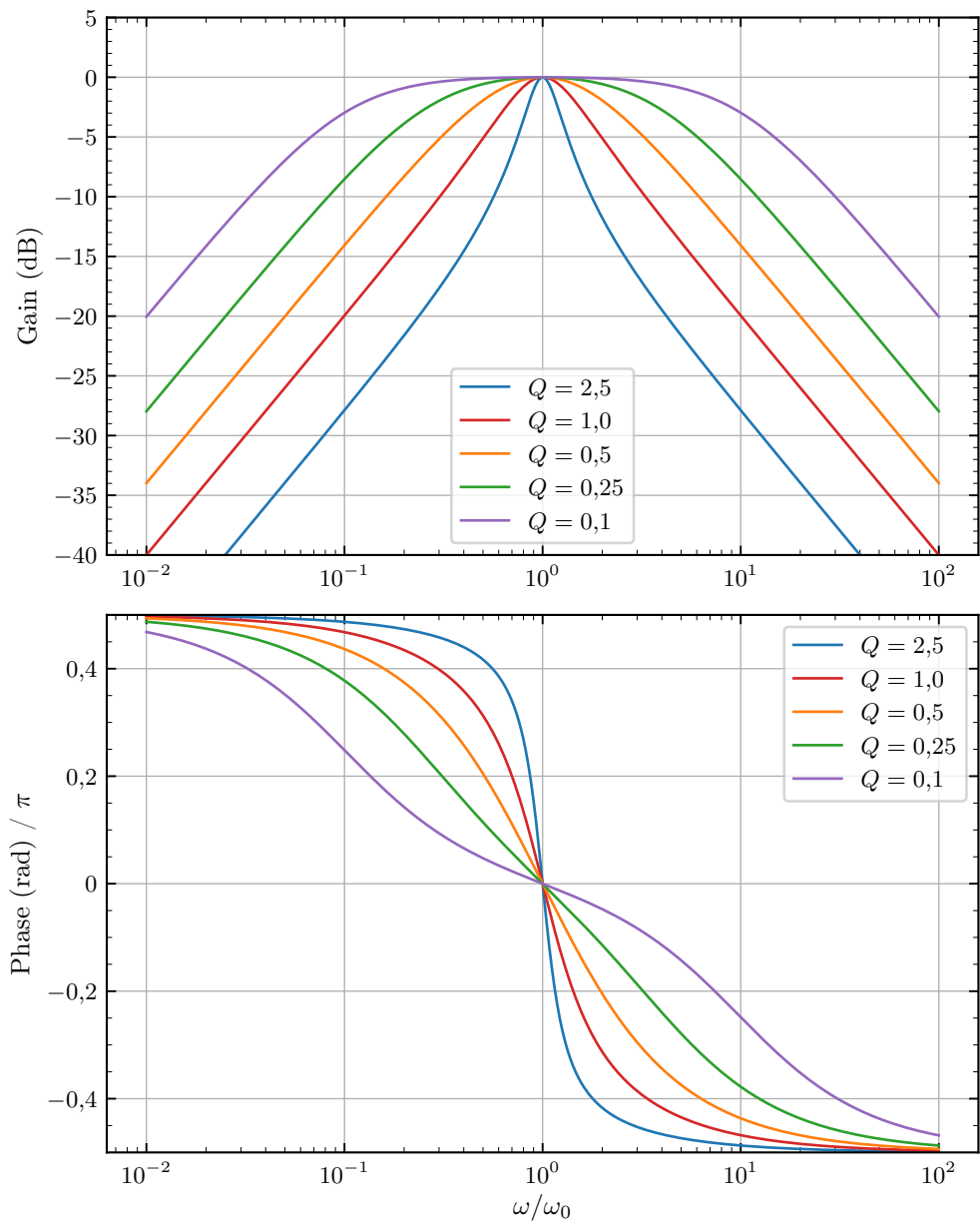


Figure 9 – Diagrammes de Bode du passe-bande d'ordre 2, cas de u_R (et non i).

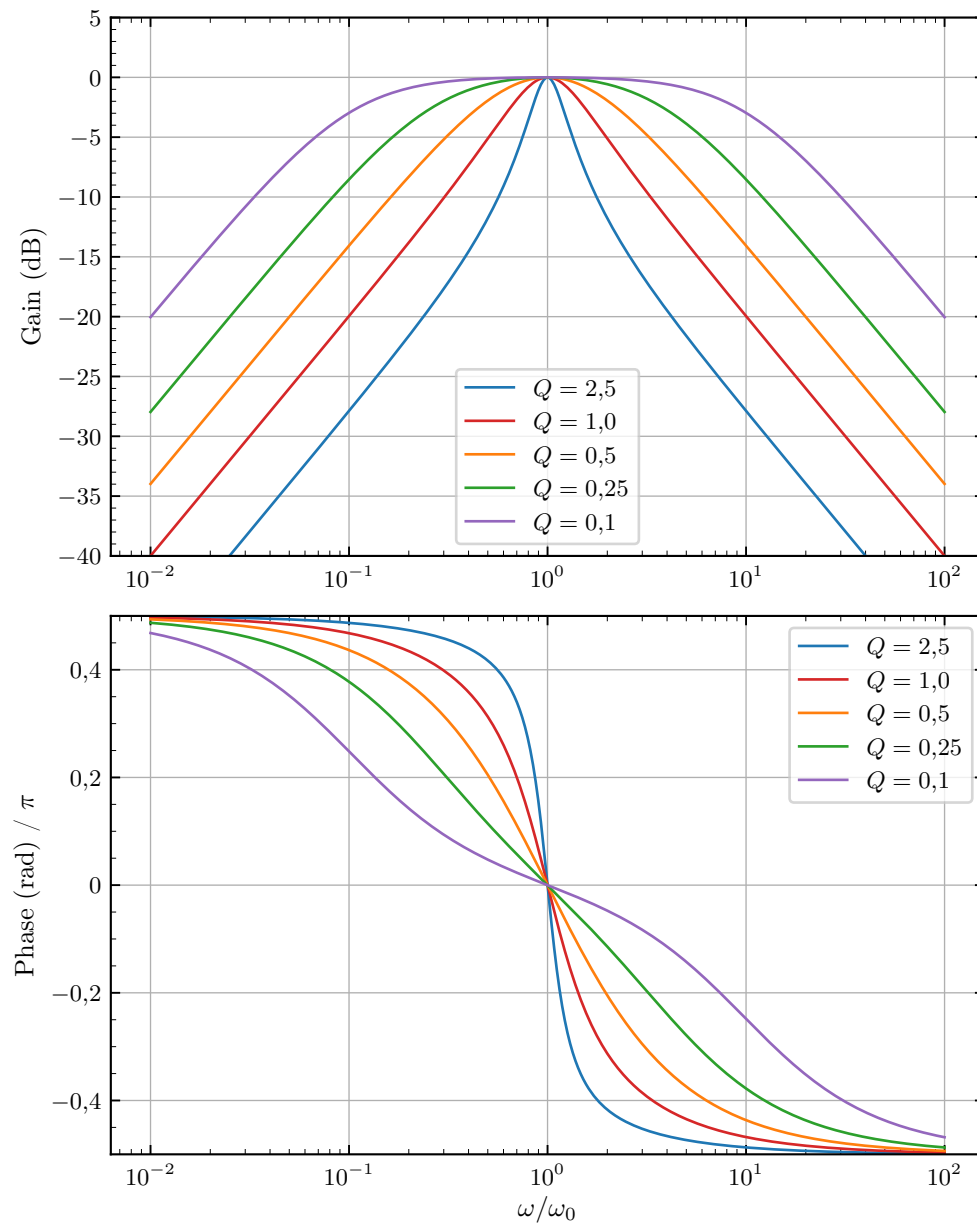


Figure 9 – Diagrammes de Bode du passe-bande d'ordre 2, cas de u_R (et non i).

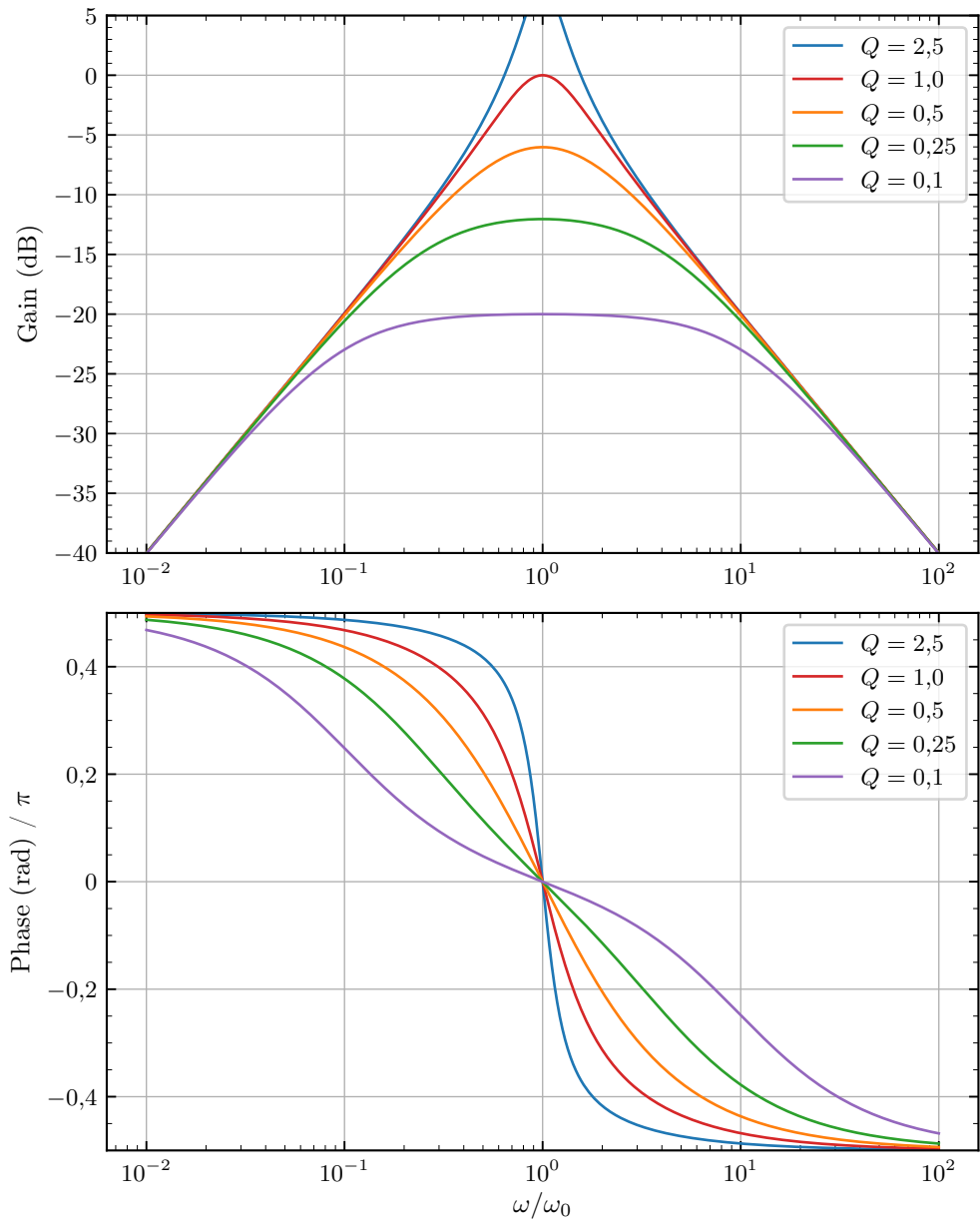


Figure 10 – Diagrammes de Bode du passe-bande d'ordre 2, cas de i (et non u_R).

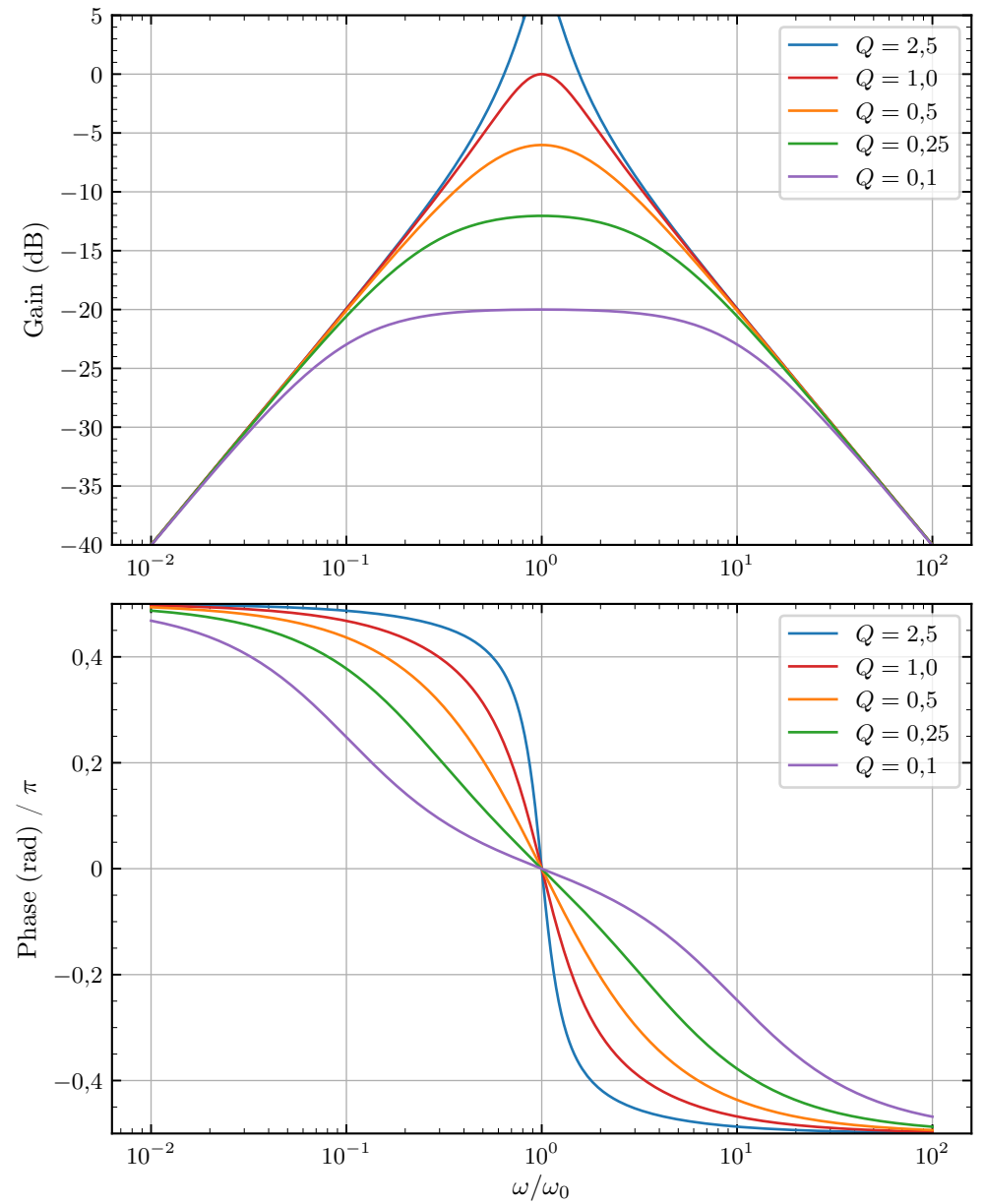


Figure 10 – Diagrammes de Bode du passe-bande d'ordre 2, cas de i (et non u_R).