

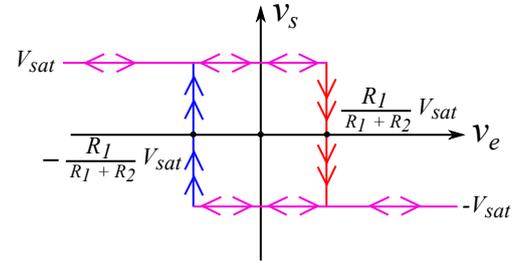
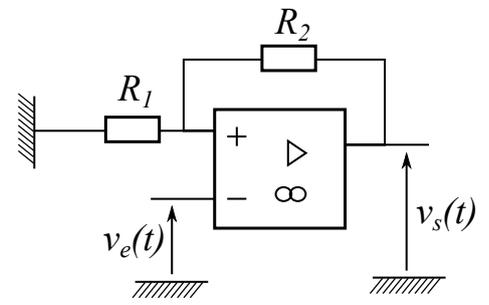



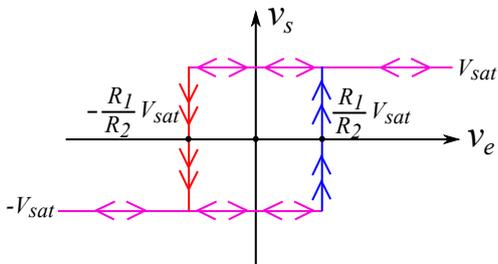
*comparateur à hystérésis
non inverseur
(c'est "un ampli inverseur
branché à l'envers")*



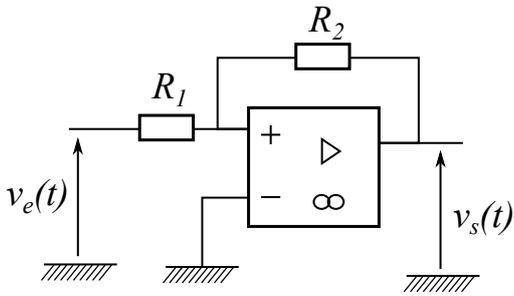*comparateur à hystérésis
inverseur
(c'est "un ampli non inverseur
branché à l'envers")*



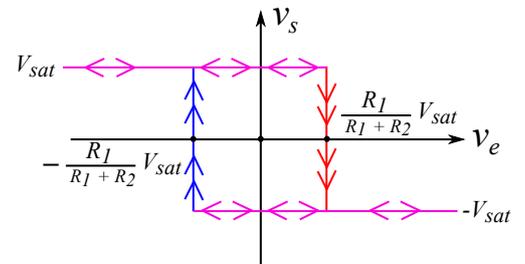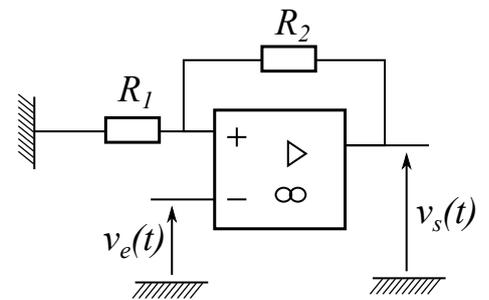*comparateur à hystérésis
non inverseur
(c'est "un ampli inverseur
branché à l'envers")*



*comparateur à hystérésis
inverseur
(c'est "un ampli non inverseur
branché à l'envers")*